

Aula 4 - Linguagem de Programação para Robótica

Paulino

16-03-2020

Divisor de tensão resistivo

- Dois resistores dividem a tensão a que são submetidos:

$$V_{R_1} = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$